


Organização de Computadores

Versão Hands-on com Logisim

Prof. Juan G. Colonna
juancolonna@icomp.ufam.edu.br
Instituto de Computação (IComp)
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Semestre 2024/01

Revisão de conceitos

Portas lógicas

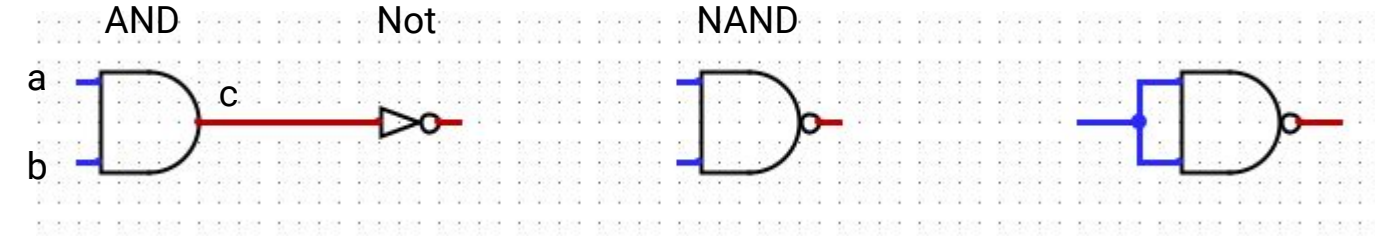


a	b	c
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

?

?

?


Portas lógicas

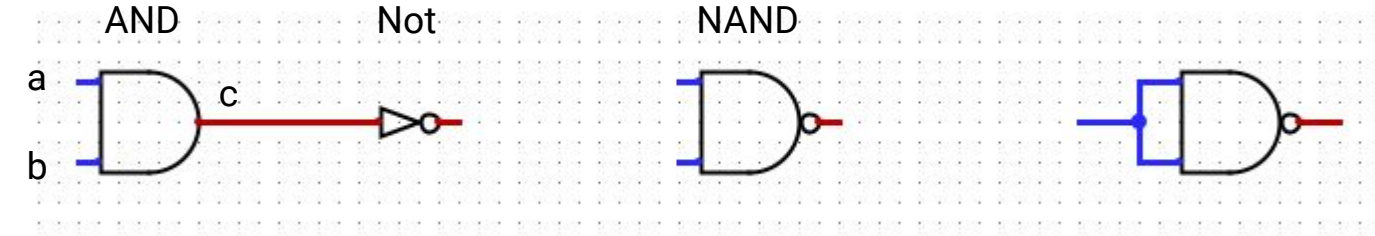


a	b	c
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

c	o
0	1
1	0

NAND

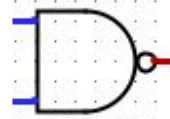


?

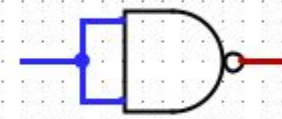

?

Portas lógicas

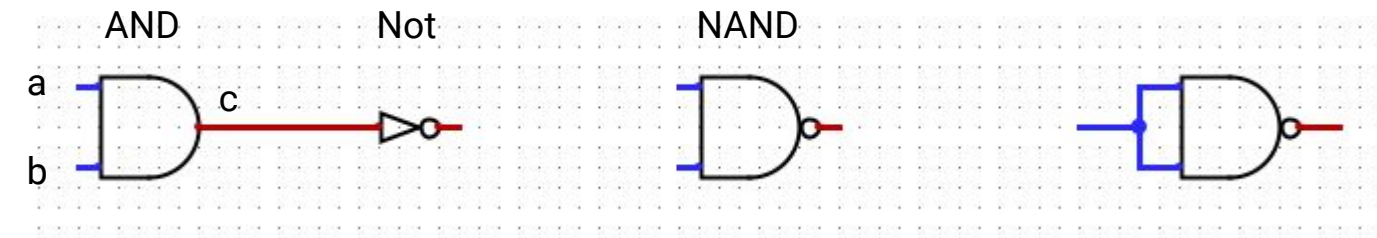


a	b	c
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

c	o
0	1
1	0

a	b	c
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

?


Portas lógicas

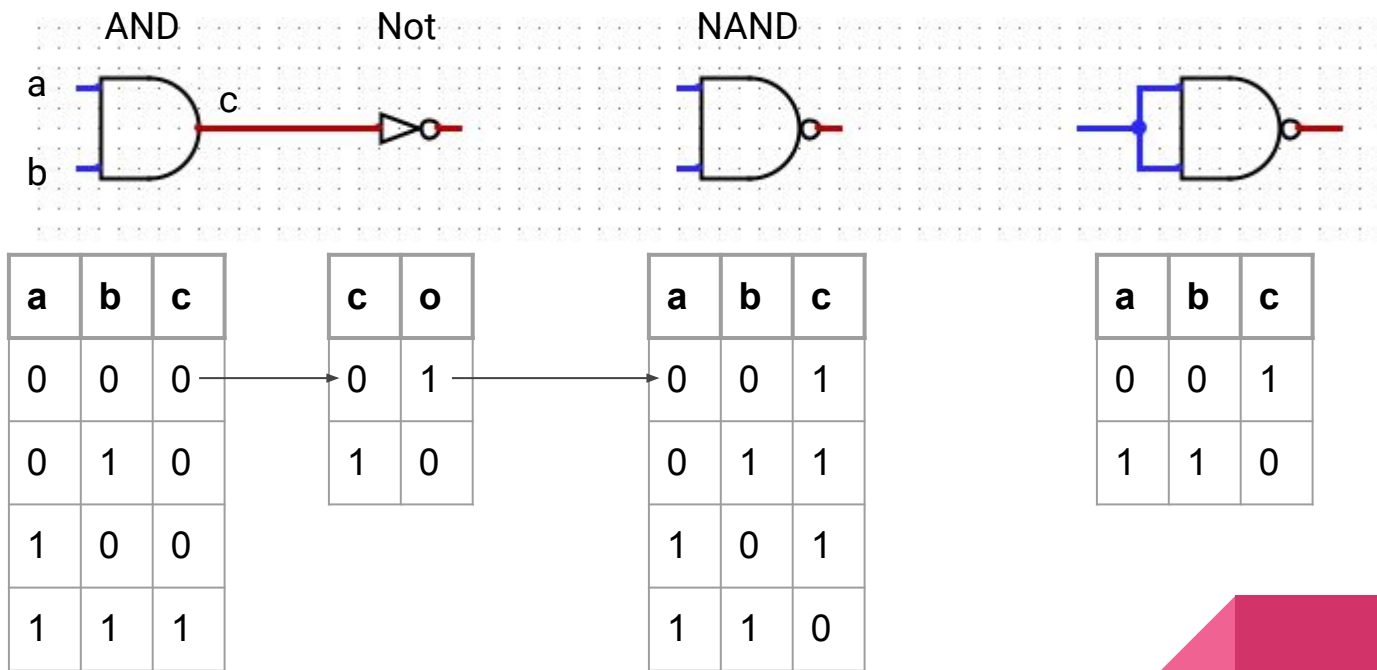

Soma binária


Tabela verdade da função XOR		
Entradas		Saída
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Símbolo

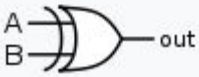

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ 0101011 \\ 1111010 \\ \hline 10100101 \end{array}$$

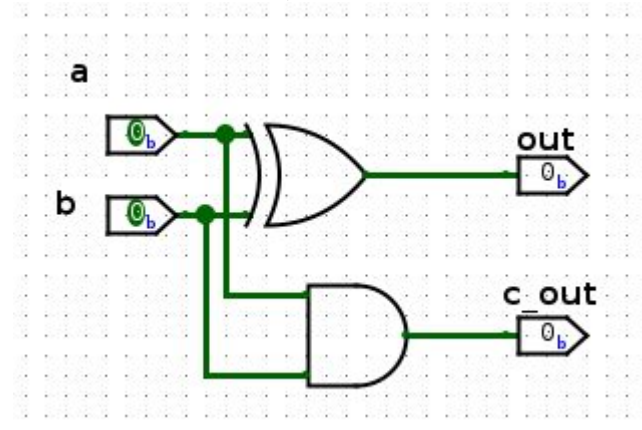Este meio somador, funciona na conta anterior?




Soma binária

a	b	c _{in}
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

out	c _{out}
0	0
1	0
1	0
0	1
1	0
0	1
0	1
1	1

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \textcolor{red}{1} \textcolor{red}{1} \textcolor{red}{1} \textcolor{red}{1} \\ 0101011 \\ 1111010 \\ \hline 10100101 \end{array}$$

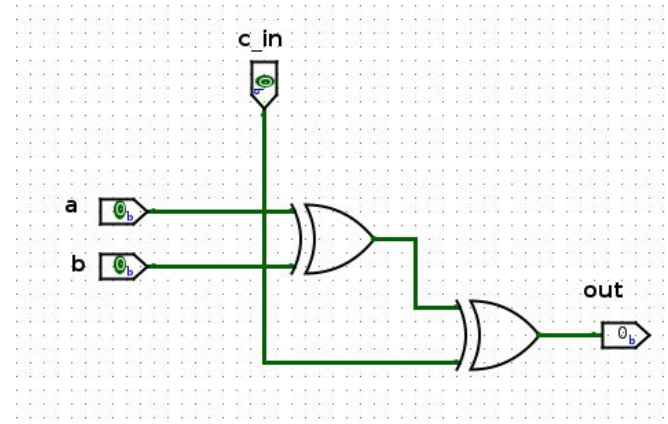Nova proposta. Resolvemos a soma, mas não o carry out




Soma binária

a	b	c _{in}
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

out	c _{out}
0	0
1	0
1	0
0	1
1	0
0	1
0	1
1	1

Somador completo

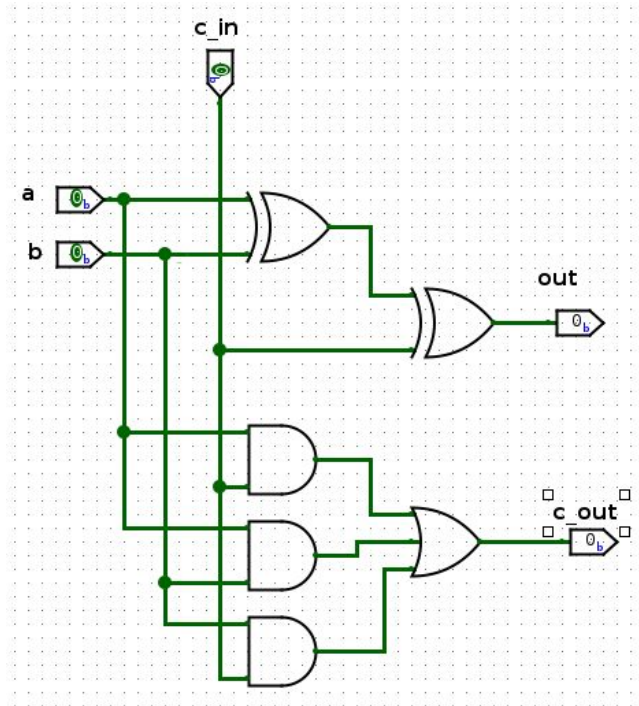

Soma binária

Atividade: construir um somador completo de 8 bits

